

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

CHƯƠNG 6 – CÁC BỘ VI ĐIỀU KHIỂN

Giảng viên: Vũ Hoài Nam

Điện thoại/E-mail: namvh@ptit.edu.vn

Bộ môn: Khoa học máy tính - Khoa CNTT1



Lecture notes

http://www.travelvisatousa.com/cntt.ptit/vxl/




NỘI DUNG

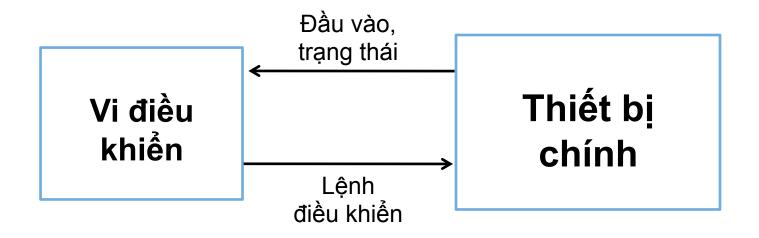- 1. Giới thiệu các bộ vi điều khiển
 - Vi điều khiển là gì?
 - Vi điều khiển và vi xử lý
- 2. Họ vi điều khiển 8051
 - Sơ đồ khối và cấu trúc phần cứng
 - Tập lệnh của 8051
- 3. Giới thiệu một số ứng dụng của vi điều khiển
 - Chuyển đối số tương tự
 - Chuyển đối tương tự số

- ❖ Vi điều khiển là gì?
 - Vi điều khiển (VĐK microcontroller) là một hệ vi xử lý rút gọn;
 - Các thành phần của VĐK thường được cấy trên một chíp đơn.
 - Các thành phần chủ yếu của VĐK:
 - CPU
 - ROM
 - RAM
 - Các bộ định thời
 - Các cổng giao tiếp vào ra.



- ❖ Vi điều khiển hệ nhúng
 - Vi điều khiển hay còn được gọi là các hệ nhúng (embedded systems) do VĐK thường được "nhúng" trong các thiết bị khác để điều khiển hoạt động của các thiết bị này.






- ❖ Vi điều khiển vi xử lý đa mục đích
 - Vi điều khiển là một hệ VXL rút gọn
 - Nhỏ, gọn, rẻ tiền, tính ổn định cao
 - Dễ dàng tích hợp vào các thiết bị khác
 - Công suất tính toán thấp, tiêu thụ ít điện năng
 - VXL đa mục đích chỉ gồm các thành phần tính toán (ALU, FPU) và điều khiển (CU), không bao gồm bộ nhớ và cổng vào ra:
 - Đòi hỏi các thành phần kèm theo (bộ nhớ, I/O,...) để tạo thành hệ VXL hoàn chỉnh
 - Tốc độ cao, công suất lớn, đắt tiền
 - Được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như một thiết bị độc lập (học tập, làm việc, giải trí,...)








Intel 8051 application board

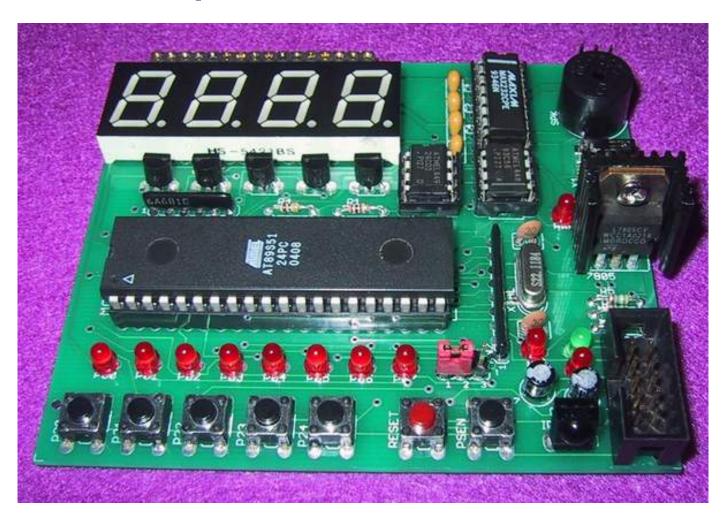






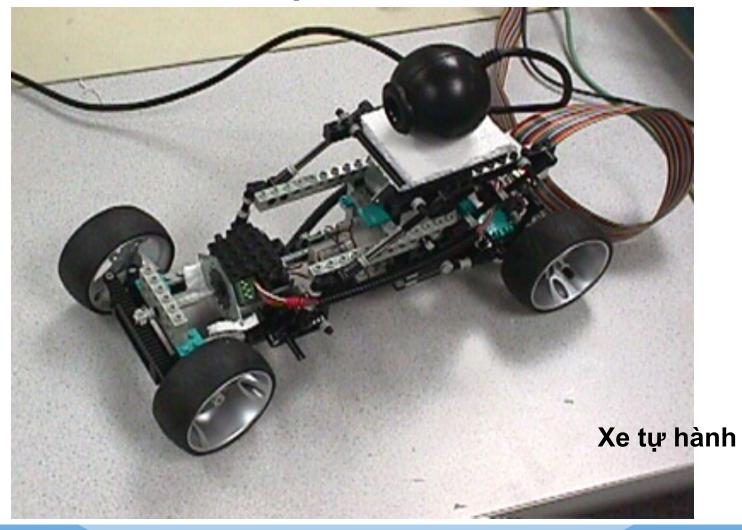






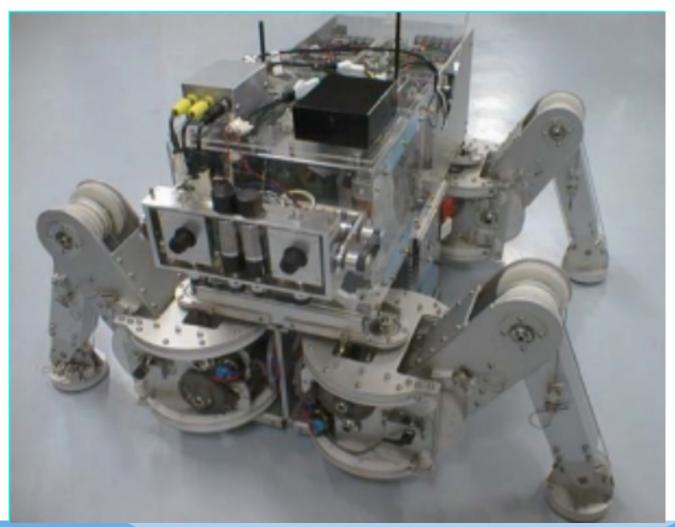

Robot di chuyển bằng chân

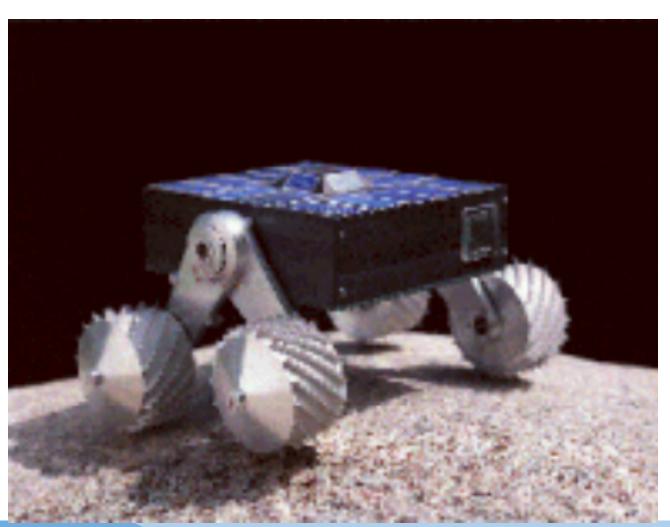GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1





Robot di chuyển bằng bánh xe







Robot hàn tự động





Robot lau dọn nhà vệ sinh



- ❖ Hầu hết các VĐK là các hệ VXL 8 bít
 - Độ dài từ xử lý là 8 bít
 - Độ dài từ 8 bít được coi là đủ cho hầu hết các ứng dụng và có lợi thế giao tiếp với các vi mạch nhớ cũng như lô-gíc hiện có.
- ❖ Bộ nhớ: thường được tổ chức theo kiến trúc Harvard:
 - ROM: bộ nhớ chương trình
 - RAM: bộ nhớ chứa dữ liệu
- Bộ nhớ có thể được mở rộng nhờ ghép nối qua các cổng vào ra.
- * Bộ nhớ có dung lượng rất hạn chế.



Giới thiệu vi điều khiển

Mô-đen	Tín hiệu: Vào/ra	RAM (byte)	ROM (Byte)	Độ rộng từ (bít)	Tính năng khác
Intel 8051	40:32	128	4K	8	Bộ nhớ mở rộng 8K
Motorola 68HC11	52:40	256	8K	8	Cổng nối tiếp ; chuyển đổi tương tự số
Z i l o g Z8820	44:40	272	8K	8	Bộ nhớ mở rộng 128K; cổng nối tiếp
Intel 8096	68:40	232	8K	16	Bộ nhớ mở rộng 64K; chuyển đổi tương tự số; cổng nối tiếp; điều biến xung

GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1

Họ vi điều khiển 8051

- Vi điều khiển 8051 lần đầu tiên được Intel giới thiệu vào năm 1981;
- ❖ 8051 là VĐK 8 bít:
 - 4KB ROM
 - 128 byte RAM
 - 4 cổng vào ra
- ❖ 8051 trở nên phổ biến khi Intel cấp phép cho các nhà sản xuất khác sản xuất các VĐK trên cơ sở 8051. Họ VĐK 8051 gồm các VĐK từ 8031 đến 8751.



Họ vi điều khiển 8051

Tính năng	8051	8052	8031
ROM	4K	8K	-
RAM (Byte)	128	256	128
Bộ định thời	2	3	2
Tín hiệu vào/ra	32	32	32
Cổng nối tiếp	1	1	1
Nguồn ngắt	6	8	6


GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1



Họ vi điều khiển 8051




Intel 8051 – Sơ đồ khối

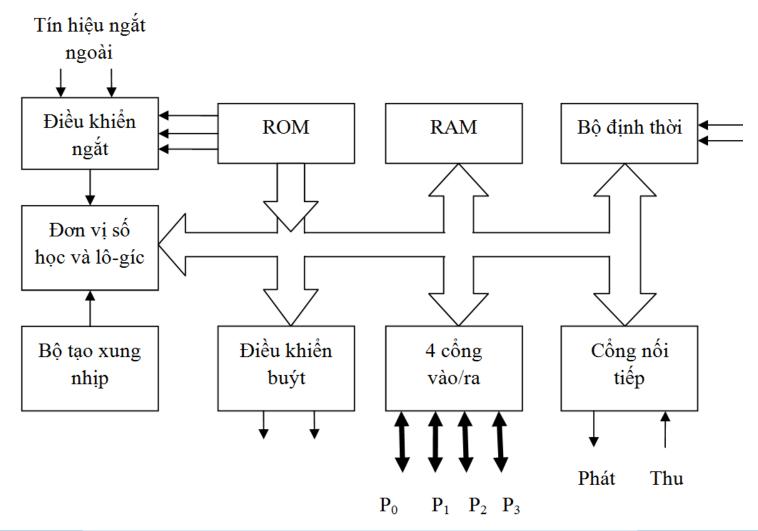

GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1



Intel 8051 – Sơ đồ chân tín hiệu

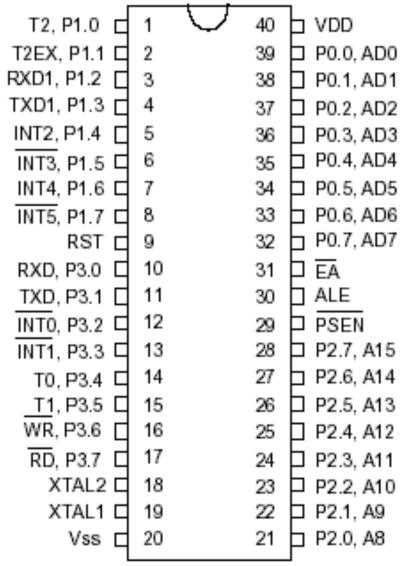

Intel 8051 – Các cổng vào ra


- 4 cổng vào ra đa chức năng
 - 2 cổng P0 và P2:
 - Là các cổng song song 8 bít;
 - Hoặc là giao tiếp mở rộng bộ nhớ (AD0-AD7, A8-A15)
 - Chân tín hiệu ALE xác định tín hiệu địa chỉ/dữ liệu
 - 2 cổng P1 và P3:
 - Là các cổng song song 8 bít;
 - Hoặc là các cổng nối tiếp, kết hợp các tín hiệu điều khiển ngắt và đọc ghi bộ nhớ ngoài.



Intel 8051 – Bộ nhớ RAM

Bộ nhớ RAM được chia thành 3 phần:

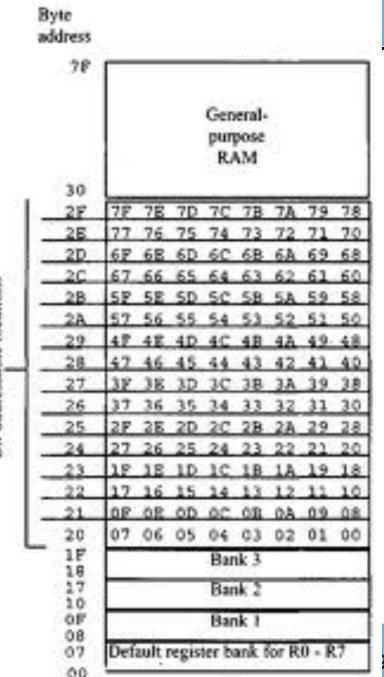- 32 bytes thấp (00-1FH):
 gồm 4 băng thanh ghi. Mỗi
 băng gồm 8 thanh ghi 8 bit;
- 16 byte tiếp theo
 (20-2FH): phần RAM được
 đánh địa chỉ đến từng bít;
- 80 byte còn lại (30-7FH):
 RAM đa mục đích.



GIẢNG VIÊN: TS. H BỘ MÔN: KHOA HỌC M



Intel 8051 – Các thanh ghi

- Thanh ghi tổng A
 - Dùng trong các thao tác số học và lô-gíc
 - Dùng để trao đổi dữ liệu với bộ nhớ ngoài.
- Thanh ghi B
 - Dùng kèm với thanh ghi A trong các thao tác nhân chia
- Các thanh ghi trong 4 băng nhớ RAM
 - 4 băng: B0-B3
 - 8 thanh ghi/băng: R0-R7
- ❖ Thanh ghi cờ, thanh ghi SP, PC, DPTR (con trỏ dữ liệu)
- Các thanh ghi chức năng đặc biệt nằm trong bộ nhớ RAM trong từ địa chỉ 00-7Fh.




Intel 8051 - Tập lệnh

- Các chế độ địa chỉ
 - Chế độ địa chỉ trực tiếp
 - Chế độ địa chỉ thanh ghi
 - Chế độ địa chỉ gián tiếp
- Các nhóm lệnh
 - Di chuyển dữ liệu
 - Tính toán
 - Các lệnh rẽ nhánh/nhảy



Intel 8051 – Üng dung

Chuyển đối số - tương tự

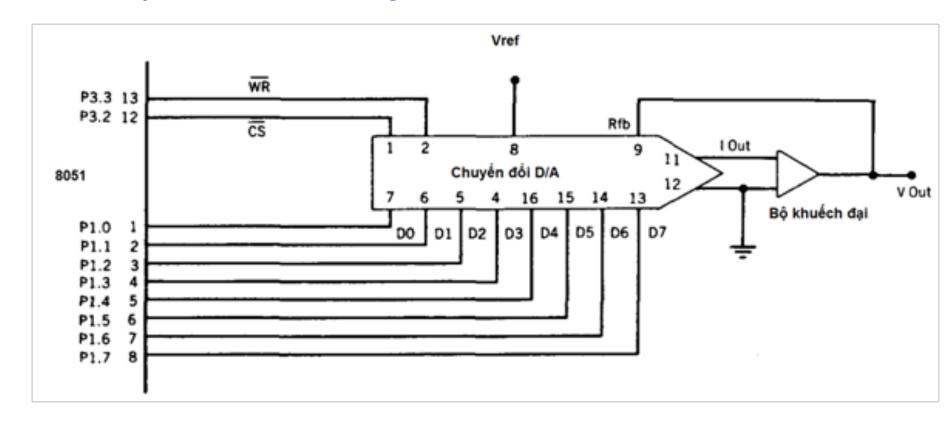



Intel 8051 – Úng dụng

Chuyển đối tương tự - số

